Solución de la pregunta 3

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RESISTENCIAS EN SERIE

Tres resistencias de $4\ \Omega$, $6\ \Omega$ y $10\ \Omega$ están en serie. ¿Cuál es la resistencia equivalente?

A) $\approx 1{,}9\ \Omega$

B) $240\ \Omega$

C) $20\ \Omega$

D) $6{,}7\ \Omega$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Serie**
   Se suman.
2. **Calcula**
   $4 + 6 + 10$.
3. **Resultado**
   $20\ \Omega$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula como paralelo.

B) Multiplica las resistencias.

D) Promedia.

Idea clave. Serie: R_eq = ΣR.