Solución de la pregunta 5

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

En un circuito en serie, ¿qué magnitud es igual en todas las resistencias?

A) El voltaje

B) La potencia

C) La resistencia

D) La corriente

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Un solo camino**
   La misma carga pasa por todas.
2. **Corriente**
   Igual.
3. **Voltaje**
   Se reparte.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Se reparte entre las resistencias.

B) Depende de cada R.

C) Pueden ser distintas.

Idea clave. Serie: igual I; paralelo: igual V.