# Solución de la pregunta 6

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN DOMICILIARIA

¿Por qué los artefactos de una casa se conectan en paralelo?

**A)** Para que todos tengan la misma corriente

**B)** Para que todos reciban 220 V y funcionen de forma independiente

**C)** Para reducir el voltaje en cada uno

**D)** Para que al apagar uno se apaguen todos

**Respuesta correcta: B**

## PASO A PASO

1. **Voltaje**
   220 V para cada artefacto.
2. **Independencia**
   Cada uno con su interruptor.
3. **Serie**
   Uno apagado cortaría todo.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** En paralelo cada uno toma su corriente.

**C)** Reciben el mismo voltaje.

**D)** Es lo contrario.

**Idea clave.** Paralelo: igual voltaje e independencia.