Solución de la pregunta 11

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORTOCIRCUITO

¿Qué ocurre en un cortocircuito?

A) La corriente se detiene por completo

B) El voltaje de la red se duplica

C) La corriente encuentra un camino de resistencia casi nula y aumenta bruscamente

D) Los artefactos consumen menos energía

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Resistencia**
   Casi cero.

2. **Corriente**
   $I = \frac{V}{R}$ muy grande.

3. **Riesgo**
   Calentamiento e incendio; el automático corta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Aumenta mucho.

B) No ocurre eso.

D) El problema es el exceso de corriente.

Idea clave. R → 0 ⇒ I → muy grande.