Solución de la pregunta 13

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORRIENTES EN PARALELO

En un circuito con dos resistencias en paralelo de $6\ \Omega$ y $12\ \Omega$ conectadas a $12\ \text{V}$, ¿cuál es la corriente total?

A) $2\ \text{A}$

B) $1\ \text{A}$

C) $0{,}67\ \text{A}$

D) $3\ \text{A}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ramas**
   $\frac{12}{6} = 2\ \text{A}$; $\frac{12}{12} = 1\ \text{A}$.

2. **Suma**
   $3\ \text{A}$.

3. **Comprueba**
   $R_{eq} = 4\ \Omega$: $\frac{12}{4} = 3\ \text{A}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo la de $6\ \Omega$.

B) Considera solo la de $12\ \Omega$.

C) Usa R en serie.

Idea clave. Paralelo: las corrientes se suman.