Solución de la pregunta 14

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

¿Cómo se conecta un amperímetro para medir la corriente en una resistencia?

A) En paralelo con la resistencia

B) Directamente a los bornes de la batería sin resistencia

C) En serie con la resistencia

D) En cualquier posición

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Amperímetro**
   En serie, baja resistencia.
2. **Voltímetro**
   En paralelo, alta resistencia.
3. **Concluye**
   En serie.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Así se conecta el voltímetro.

B) Produciría un cortocircuito.

D) La conexión importa.

Idea clave. Amperímetro: serie; voltímetro: paralelo.