# Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ANÁLISIS DE DATOS (OHM)

Un estudiante mide voltaje y corriente en un resistor.

| V (V) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| I (A) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |

¿Qué concluye?

**A)** El resistor cumple la ley de Ohm con $R = 0{,}05\ \Omega$

**B)** La resistencia aumenta con el voltaje

**C)** No hay relación entre V e I

**D)** El resistor cumple la ley de Ohm con $R = 20\ \Omega$

**Respuesta correcta: D**

## PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\frac{V}{I} = 20$ en todas las filas.
2. **Relación**
   Proporcional.
3. **Concluye**
   Óhmico, 20 Ω.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Calcula I/V.

**B)** V/I es constante.

**C)** Son proporcionales.

**Idea clave.** V/I constante ⇒ óhmico.