Solución de la pregunta 30

FÍSICA · ELECTRICIDAD · SÍNTESIS DE CIRCUITOS

Sobre circuitos:

I) En paralelo, el voltaje es el mismo en cada rama.
II) En serie, la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias.
III) Al agregar resistencias en paralelo, la corriente total aumenta.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   ✓
2. **II**
   ×
3. **III**
   R_eq disminuye ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también.

B) II es falsa.

D) II es falsa: en serie es mayor que la mayor.

Idea clave. Más ramas ⇒ más corriente total.