Solución de la pregunta 32

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CONCEPCIONES ALTERNATIVAS

Un estudiante afirma: «la corriente se gasta al pasar por una ampolleta, por eso sale menos corriente de la que entra». ¿Qué evaluación es correcta?

A) Es incorrecta: la corriente es la misma a la entrada y salida; lo que se transforma es energía

B) Es correcta: la ampolleta consume corriente

C) Es correcta solo en corriente alterna

D) Es incorrecta: sale más corriente de la que entra

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Carga**
   Se conserva.
2. **Energía**
   Se transforma en luz y calor.
3. **Concluye**
   Corriente igual.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) La carga se conserva.

C) Tampoco.

D) Es igual.

Idea clave. Se «gasta» energía, no corriente.