Solución de la pregunta 34

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA DISIPADA

Una batería de $9\ \text{V}$ se conecta a una resistencia de $3\ \Omega$. ¿Qué potencia disipa la resistencia?

A) $3\ \text{W}$

B) $27\ \text{W}$

C) $243\ \text{W}$

D) $12\ \text{W}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Corriente**
   $3\ \text{A}$.
2. **Potencia**
   $9 \cdot 3$.
3. **Resultado**
   $27\ \text{W}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la corriente.

C) Multiplica $V^2 \cdot R$.

D) Suma $V + R$.

Idea clave. $P = V^2/R$.