Solución de la pregunta 35

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO EN SERIE

Tres ampolletas iguales están en serie con una batería. Si se quema una, ¿qué ocurre?

A) Se apagan todas, porque se interrumpe el único camino de la corriente

B) Las otras dos brillan más

C) Las otras dos siguen igual

D) Solo se apaga la quemada

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Un camino**
   Toda la corriente pasa por cada ampolleta.
2. **Quemada**
   Circuito abierto.
3. **Resultado**
   Ninguna enciende.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No circula corriente.

C) En serie se corta el circuito.

D) Eso ocurriría en paralelo.

Idea clave. Serie: dependencia total.