Solución de la pregunta 36

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITO EN PARALELO

Tres ampolletas iguales están en paralelo con una batería ideal. Si se quema una, ¿qué ocurre con las otras?

A) Se apagan todas

B) Brillan más

C) Brillan menos

D) Siguen encendidas con el mismo brillo

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Ramas**
   Independientes.
2. **Voltaje**
   El mismo.
3. **Resultado**
   Igual brillo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Eso ocurre en serie.

B) Su voltaje no cambia.

C) Su voltaje no cambia.

Idea clave. Paralelo: independencia.