Solución de la pregunta 39

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CIRCUITOS MIXTOS

Un circuito tiene una resistencia de $4\ \Omega$ en serie con dos de $4\ \Omega$ en paralelo, todo conectado a $12\ \text{V}$. ¿Cuál es la corriente total?

A) $1\ \text{A}$

B) $3\ \text{A}$

C) $1{,}5\ \text{A}$

D) $2\ \text{A}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Paralelo**
   $2\ \Omega$.
2. **Total**
   $4 + 2 = 6\ \Omega$.
3. **Corriente**
   $\frac{12}{6} = 2\ \text{A}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $12\ \Omega$ de equivalente (todo en serie).

B) Ignora la resistencia en serie.

C) Usa $8\ \Omega$.

Idea clave. Reduce primero el paralelo.