Solución de la pregunta 40

FÍSICA · ELECTRICIDAD · POTENCIA EN PARALELO

Una ampolleta de 60 W y otra de 100 W (ambas para 220 V) se conectan en paralelo a 220 V. ¿Cuál brilla más?

A) La de 60 W, porque tiene más resistencia

B) La de 100 W, porque disipa más potencia

C) Brillan igual, porque tienen el mismo voltaje

D) Ninguna, porque en paralelo se anulan

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Voltaje**
   220 V en ambas.
2. **Potencia**
   Cada una disipa su potencia nominal.
3. **Concluye**
   La de 100 W brilla más.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En paralelo, a igual voltaje, la de menor R disipa más.

C) Disipan potencias distintas.

D) No se anulan.

Idea clave. En paralelo: $P = V^2/R$, menor R ⇒ más brillo.