Solución de la pregunta 2

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE OHM

Una resistencia de 20 Ω se conecta a 220 V. ¿Qué corriente circula?

A) 4 400 A

B) 0,09 A

C) 11 A

D) 240 A

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Ley**
   $I = \frac{V}{R}$.
2. **Calcula**
   $\frac{220}{20}$.
3. **Resultado**
   11 A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica V · R.

B) Divide R por V.

D) Suma V + R.

Idea clave. V = IR.