Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ELECTRICIDAD · RESISTENCIAS EN PARALELO

Dos resistencias de $6\ \Omega$ y $3\ \Omega$ están en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente?

A) $9\ \Omega$

B) $18\ \Omega$

C) $4{,}5\ \Omega$

D) $2\ \Omega$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$.
2. **Resultado**
   $2\ \Omega$.
3. **Comprueba**
   Menor que la menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma como serie.

B) Multiplica.

C) Promedia.

Idea clave. Paralelo: R_eq menor que cada una.