Solución de la pregunta 6

FÍSICA · ELECTRICIDAD · INSTALACIÓN DOMICILIARIA

¿Por qué los artefactos de una casa se conectan en paralelo?

A) Para que todos tengan la misma corriente

B) Para reducir el voltaje en cada uno

C) Para que todos reciban 220 V y funcionen de forma independiente

D) Para que al apagar uno se apaguen todos

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Voltaje**
   220 V para cada artefacto.
2. **Independencia**
   Cada uno con su interruptor.
3. **Serie**
   Uno apagado cortaría todo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En paralelo cada uno toma su corriente.

B) Reciben el mismo voltaje.

D) Es lo contrario.

Idea clave. Paralelo: igual voltaje e independencia.