Solución de la pregunta 11

FÍSICA · ELECTRICIDAD · CORTOCIRCUITO

¿Qué ocurre en un cortocircuito?

A) La corriente encuentra un camino de resistencia casi nula y aumenta bruscamente

B) La corriente se detiene por completo

C) El voltaje de la red se duplica

D) Los artefactos consumen menos energía

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Resistencia**
   Casi cero.
2. **Corriente**
   $I = \frac{V}{R}$ muy grande.
3. **Riesgo**
   Calentamiento e incendio; el automático corta.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aumenta mucho.

C) No ocurre eso.

D) El problema es el exceso de corriente.

Idea clave. R → 0 ⇒ I → muy grande.