Solución de la pregunta 12

FÍSICA · ELECTRICIDAD · DIVISOR DE VOLTAJE

En un circuito, la batería de 12 V alimenta dos resistencias en serie de 2 Ω y 4 Ω. ¿Cuál es el voltaje en la de 4 Ω?

A) 4 V

B) 12 V

C) 6 V

D) 8 V

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Corriente**
   $\frac{12}{6} = 2$ A.
2. **Voltaje**
   $2 \cdot 4$.
3. **Resultado**
   8 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el voltaje en la de 2 Ω.

B) Es el voltaje total.

C) Reparte por igual.

Idea clave. En serie, mayor R ⇒ mayor voltaje.