Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ELECTRICIDAD · TRANSFORMADORES

(Nivel electivo)
Un transformador tiene 100 vueltas en el primario y 10 en el secundario. Si entran 220 V, ¿cuántos salen?

A) 2 200 V

B) 220 V

C) 1 000 V

D) 22 V

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Relación**
   $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$.
2. **Calcula**
   $220 \cdot \frac{10}{100}$.
3. **Resultado**
   22 V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Invierte la razón.

B) Supone que no cambia.

C) Multiplica vueltas.

Idea clave. Menos vueltas ⇒ menos voltaje.