Solución de la pregunta 28

FÍSICA · ELECTRICIDAD · ANÁLISIS DE DATOS (OHM)

Un estudiante mide voltaje y corriente en un resistor.

V (V)	2	4	6	8
I (A)	0,1	0,2	0,3	0,4

¿Qué concluye?

A) El resistor cumple la ley de Ohm con $R = 0{,}05\ \Omega$

B) La resistencia aumenta con el voltaje

C) El resistor cumple la ley de Ohm con $R = 20\ \Omega$

D) No hay relación entre V e I

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Cociente**
   $\frac{V}{I} = 20$ en todas las filas.
2. **Relación**
   Proporcional.
3. **Concluye**
   Óhmico, 20 Ω.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula I/V.

B) V/I es constante.

D) Son proporcionales.

Idea clave. V/I constante ⇒ óhmico.