Solución de la pregunta 6

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Para medir la corriente eléctrica que circula por una ampolleta, ¿qué instrumento se debe usar y cómo se conecta?

A) Un amperímetro, conectado en serie con la ampolleta

B) Un voltímetro, conectado en serie con la ampolleta

C) Un amperímetro, conectado en paralelo con la ampolleta

D) Un dinamómetro, conectado a los extremos de la ampolleta

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Corriente**
   Amperímetro.
2. **Conexión**
   En serie: la misma corriente lo atraviesa.
3. **Voltaje**
   Voltímetro en paralelo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El voltímetro mide diferencia de potencial y se conecta en paralelo.

C) En paralelo no mide la corriente que pasa por la ampolleta.

D) Mide fuerzas, no corriente.

Idea clave. Elegir el instrumento adecuado es parte de planificar.