Solución de la pregunta 9

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · PREDICCIÓN A PARTIR DE DATOS

La tabla muestra la corriente que circula por un resistor para distintos voltajes.

Voltaje (V)	2	4	6
Corriente (A)	0,1	0,2	0,3

Si se aplican 10 V, ¿qué corriente se espera?

A) $0{,}4$ A

B) 1 A

C) $0{,}5$ A

D) 5 A

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Patrón**
   La corriente es proporcional al voltaje.

2. **Razón**
   $\frac{V}{I} = 20\ \Omega$.

3. **Predicción**
   $I = \frac{10}{20} = 0{,}5$ A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma 0,1 A por cada paso sin considerar que el voltaje aumenta de 2 en 2.

B) Supone que la corriente se duplica de 6 V a 10 V.

D) Multiplica el voltaje por 0,5.

Idea clave. Identifica la regularidad y úsala para predecir.