Solución de la pregunta 28

FÍSICA · MÉTODO CIENTÍFICO · RELACIONES ENTRE VARIABLES

Se aplica un voltaje de 12 V a distintos resistores y se mide la corriente.

Resistencia (Ω)	2	4	6
Corriente (A)	6	3	2

¿Qué relación muestran los datos?

A) La corriente es inversamente proporcional a la resistencia

B) La corriente es directamente proporcional a la resistencia

C) La corriente no depende de la resistencia

D) La corriente disminuye en la misma cantidad cada vez

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Producto**
   $I \cdot R = 12$ en todos los casos.

2. **Relación**
   Inversa.

3. **Ley**
   Ley de Ohm con voltaje constante.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cuando R aumenta, I disminuye.

C) Cambia en cada caso.

D) Baja 3 A y luego 1 A.

Idea clave. Si el producto es constante, la relación es inversa.